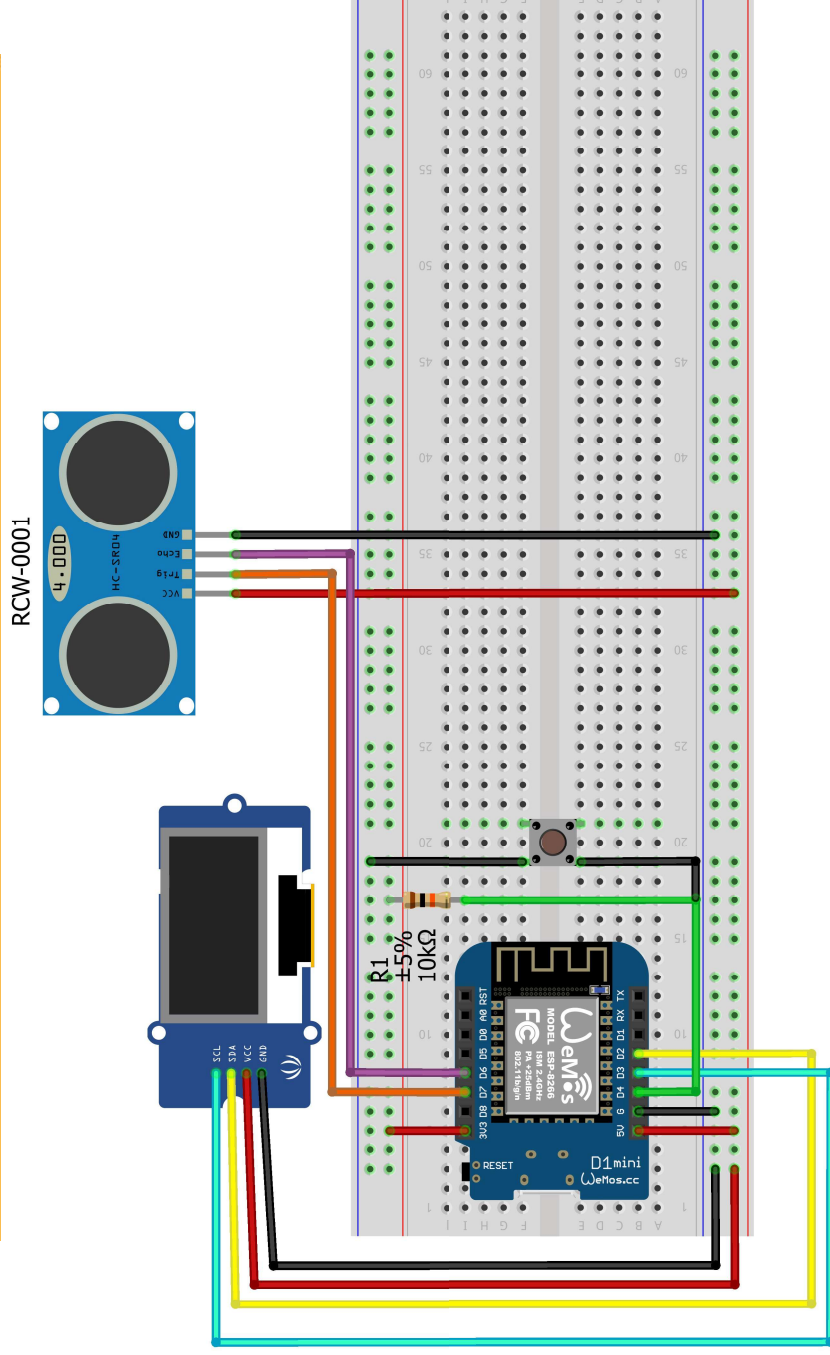


Verdrahtung mit dem Ultraschallsensor RCW-0001 und Oled 0,96 Zoll Display  
10KOhm Widerstand als Pullup für den Taster zum Display aktivieren!  
Der RCW-0001 Ultraschallsensor hat einen Spannungsbereich von 3 bis 5 Volt, somit kann er im  
gegensatz zum HC-SR04 ohne Spannungsteiler oder Levelshifter direkt am GPIO D6 betrieben  
werden! Optional kann man natürlich auch noch einen Temperatur / Feuchte Sensor mit  
anschließen, ich habe dazu den GPIO14 ( D5 ) genutzt!



fritzing